
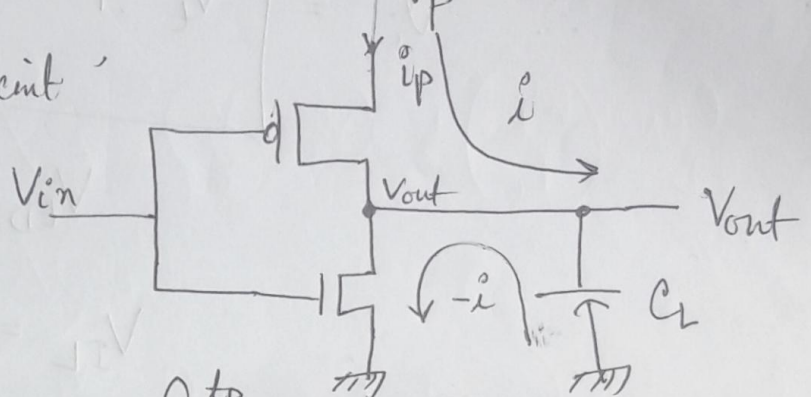


Static Power Dissipation

$$P_s = \sum_1^n (\text{leakage current} \times \text{supply voltage})$$

Dynamic Power Dissipation

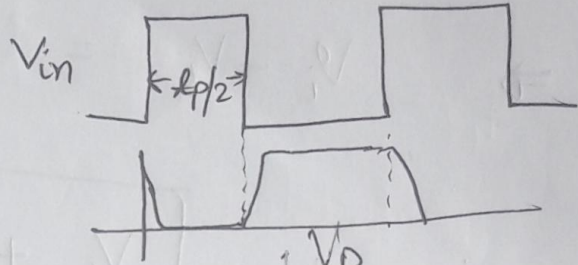During 2-3, it is short circuit
Otherwise, P_d (dynamic)



$$P_d = \frac{1}{t_p} \int_0^{t_p/2} i_{in}(t) V_o dt + \frac{1}{t_p} \int_{t_p/2}^{t_p} i_p(t) (V_p - V_o) dt$$

~~$$P_d = \frac{1}{t_p} \int_0^{t_p} i_{in}(t) V_o dt$$~~

$$= \frac{C_L}{t_p} \left[\int_{V_p}^0 -V_o dV_o + \int_0^{V_p} (V_p - V_o) dV_o \right]$$

$i_{in}(t) = C_L \frac{dV_o}{dt}$

$$= \frac{C_L}{t_p} \left[\int_0^{V_p} V_o dV_o + \int_0^{V_p} (V_p - V_o) dV_o \right]$$


$$= \frac{C_L}{t_p} \int_0^{V_p} (V_o + V_p - V_o) dV_o$$

$$= \frac{V_p C_L}{t_p} \int_0^{V_p} 1. dV_o = \frac{V_p^2 C_L}{t_p}$$

$$P_d = \frac{C_L V_p^2}{t_p} = f_p C_L V_p^2$$

$\therefore P_d \propto f_p, C_L$

Short Ckt power dissipation

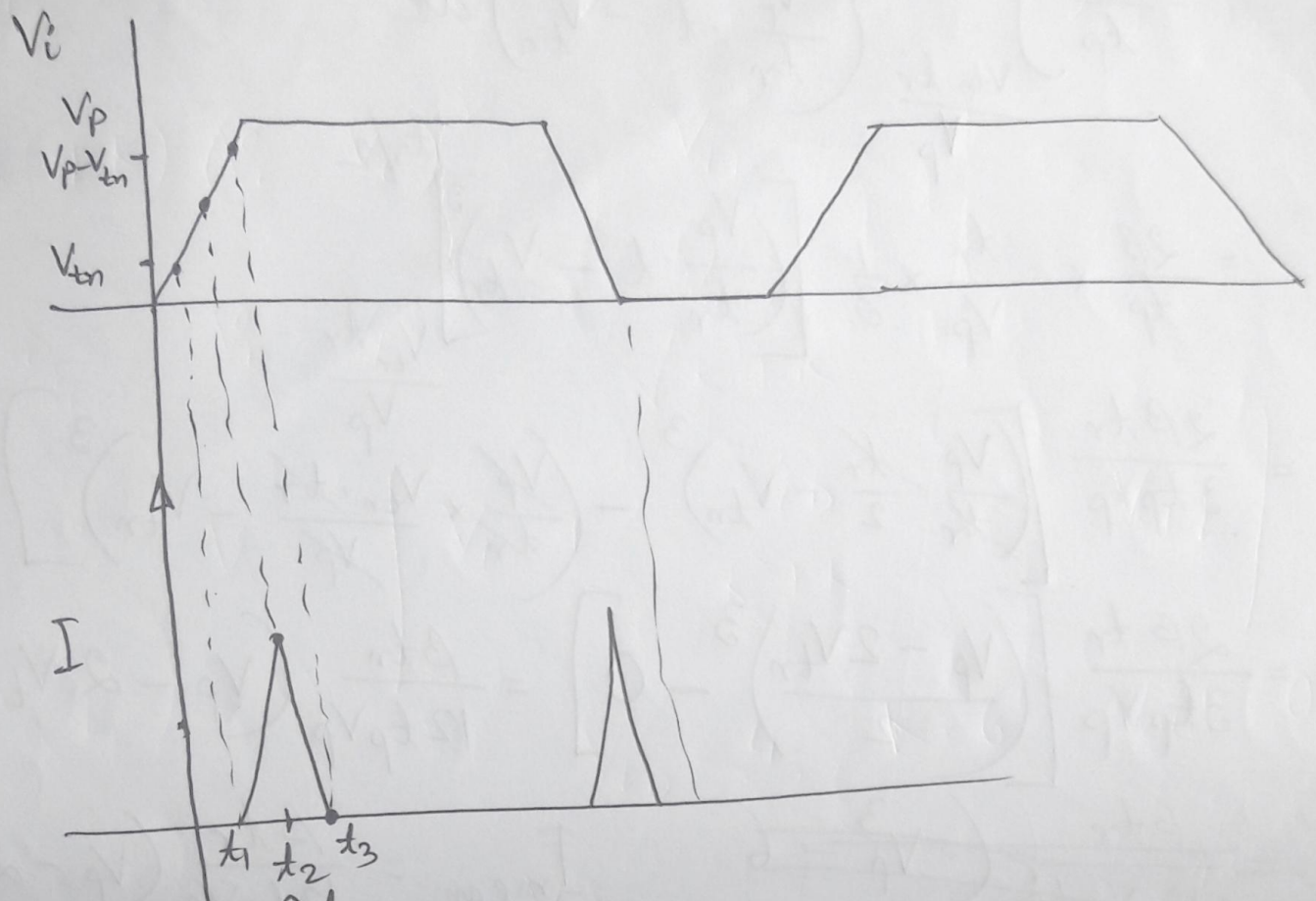

$$\begin{aligned}
 I_{\text{mean}} &= \frac{1}{t_p} \int_0^{t_p} I(t) dt \\
 &= \frac{2}{t_p} \int_{t_1}^{t_3} I(t) dt = \frac{4}{t_p} \int_{t_1}^{t_2} I(t) dt \\
 &= \frac{4}{t_p} \left(\frac{\epsilon \mu_n W}{D \times L} \right) \times \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} (V_{gs}(t) - V_{tn})^2 dt \\
 &= \cancel{\frac{4 \times \beta}{t_p \times 2}} \int_{\frac{V_{tn} \cdot t_r}{V_p}}^{t_r/2} \left[V_i(t) = \frac{V_p}{t_r} \times t \right] \left(\frac{V_p}{t_r} \cdot t - V_{tn} \right)^2 dt \\
 &= \frac{4}{t_p} \times \frac{\beta}{2} \int_{\frac{V_{tn} \cdot t_r}{V_p}}^{t_r/2} \left(\frac{V_p}{t_r} \cdot t - V_{tn} \right)^2 dt
 \end{aligned}$$

$$t_2 = t_r/2$$

when $t = t_1$
 $V_i(t) = V_{tn} = \frac{V_p}{t_r} \times t_1$
 $\therefore t_1 = \frac{V_{tn} \cdot t_r}{V_p}$

$$= \frac{2\beta}{t_p} \int_{\frac{V_{tn} t_r}{V_p}}^{t_r/2} \left(\frac{V_p}{t_r} \cdot t - V_{tn} \right)^2 dt$$

$$= \frac{2\beta}{t_p} \times \frac{t_r}{V_p} \times \frac{1}{3} \left[\left(\frac{V_p}{t_r} \cdot t - V_{tn} \right)^3 \right]_{\frac{V_{tn} t_r}{V_p}}^{t_r/2}$$

$$= \frac{2\beta t_r}{3 t_p V_p} \left[\left(\frac{V_p}{t_r} \cdot \frac{t_r}{2} - V_{tn} \right)^3 - \left(\frac{V_p}{t_r} \times \frac{V_{tn} t_r}{V_p} - V_{tn} \right)^3 \right]$$

$$= \frac{2\beta t_r}{3 t_p V_p} \left[\left(\frac{V_p - 2V_{tn}}{2} \right)^3 - 0 \right] = \frac{\beta t_r}{12 t_p V_p} (V_p - 2V_{tn})^3$$

$$= \frac{\beta t_r}{12 V_p t_p} \left(\frac{V_p - 2V_{tn}}{2} \right)^3$$

$$I_{\text{mean}} = \frac{\beta t_r}{12 t_p V_p} (V_p - 2V_{tn})^3$$

$$P_{sc} = V_p \cdot I_{\text{mean}}$$

$$P_{sc} = \frac{\beta t_r}{12 t_p} (V_p - 2V_{tn})^3$$

$$P_{sc} \propto \beta, t_r$$