

(1) $V_{in} = 0$

M_1, Q_1 off

M_2, Q_2 on \rightarrow C_{out} will be charged.

$$\begin{aligned} V_{out}(\text{high}) &= V_p - V_{sd}(\text{sat}) - V_{BE}(\text{on}) \\ &= 5 - 0.2 - 0.5 \\ &= 4.3\text{V} \end{aligned}$$

(2) $V_{in} = 1$

M_2, Q_2 off

M_1, Q_1 on \rightarrow C_{out} will be discharged.

$$V_{out}(\text{low}) = V_{ds}(\text{sat}) + V_{BE}(\text{on}) = 0.2 + 0.5 = 0.7$$

$$\begin{aligned} \square \text{ Output voltage swing} &= V_{out}(\text{high}) - V_{out}(\text{low}) \\ &= [V_p - V_{sd}(\text{sat}) - V_{BE}(\text{on})] - [V_{ds}(\text{sat}) + V_{BE}(\text{on})] \end{aligned}$$

$$= V_P - 2V_{BE(on)} - V_{sd(sat)} - V_{ds(sat)}$$

$$= V_P - 2V_{BE(on)} - 2V_{sd(sat)}$$


$$= 5 - 2 \times 0.5 - 2 \times 0.2$$

$$= 3.6V$$

$$\left[V_{sd(sat)} = V_{ds(sat)} \right] \\ = 0.2$$

So. Output voltage swing: 3.6V

▢ Noise Margin:-

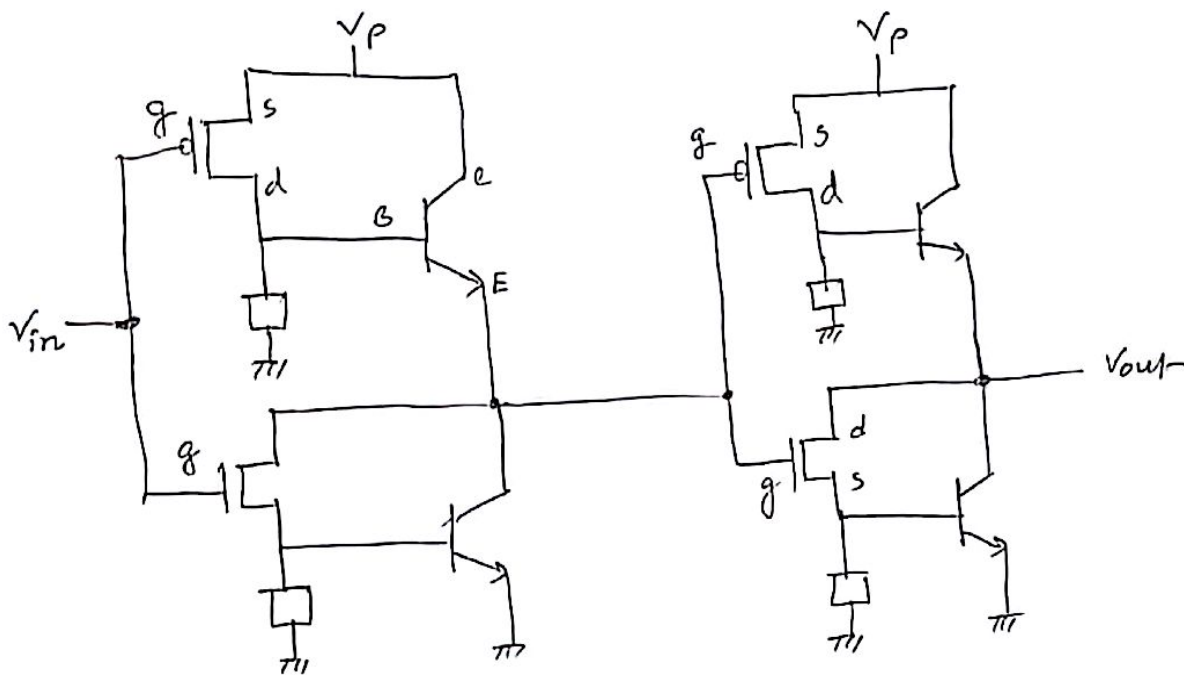

PMOS

$$V_{sg} = V_s - V_g = V_P - V_g = V_P - [V_P - V_{sd(sat)} - V_{BE(on)}] \\ = V_P - V_{sd(sat)} - V_{BE(on)} \\ = 0.2 + 0.5 = 0.7$$

$$V_{sg} > V_{th} = 1, \text{ In this case } \rightarrow \text{Noise margin} = (1 - 0.7) = \boxed{0.3V}$$